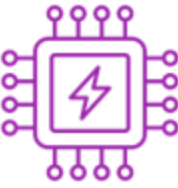


Laboratorio 2:

Electrónica Básica



Motivación

- Conocimientos básicos de electrónica son necesarios para seleccionar y utilizar sensores o actuadores en proyectos básicos de IoT.
- Interpretar las señales de voltaje/corrientes provenientes de sensores y convertirlas a la magnitud física o química para la cual están diseñados.
- Saber cómo leer fichas de datos de componentes electrónicos.




Herramientas de Simulacion en línea

- **DCANLAB:** <https://dcacalab.com/es/lab> (Lab 2)
- **Wowki:** <https://wokwi.com/> (Lab 3 y 4)
- Otras herramientas:



CircuitLab: permite diseñar, simular y compartir circuitos. www.circuitlab.com.


Tinkercad: simulación de circuitos, 3D y programación. www.tinkercad.com/circuits.

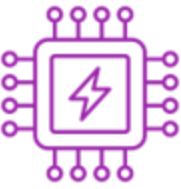Falstad Circuit Simulator: permite diseñar, simular y compartir circuitos. www.falstad.com/circuit/






Circuitos en Serie y Paralelo

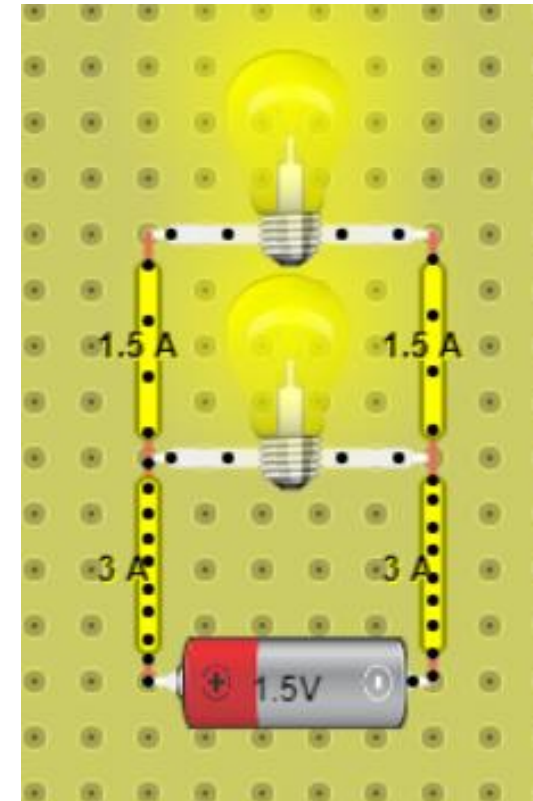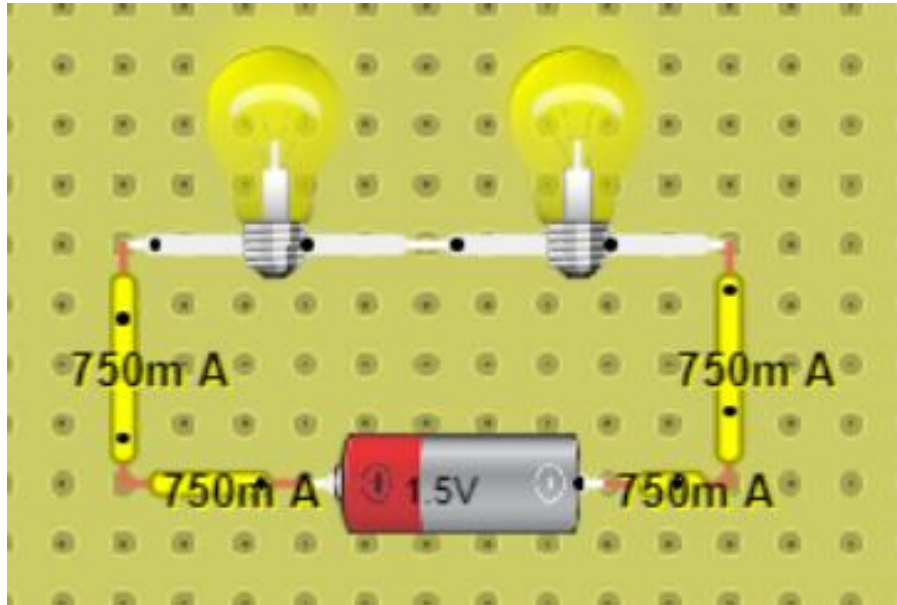


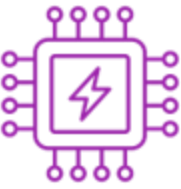


Circuitos en Serie y Paralelo: Corriente

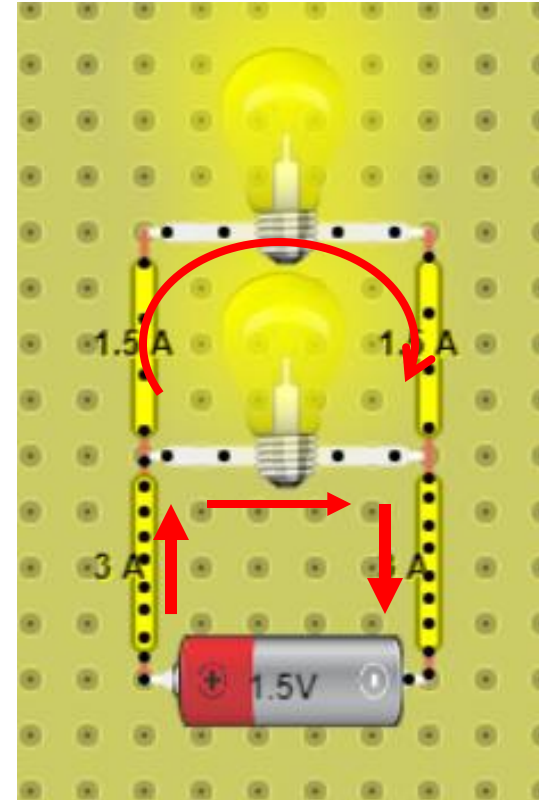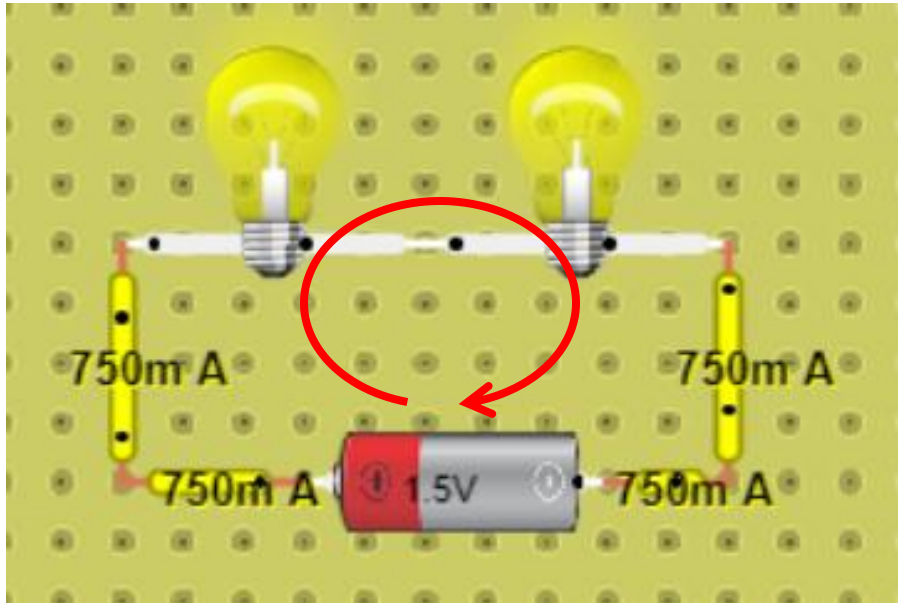

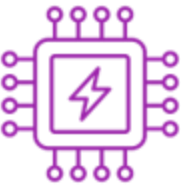

Circuitos en Serie y Paralelo: Voltage

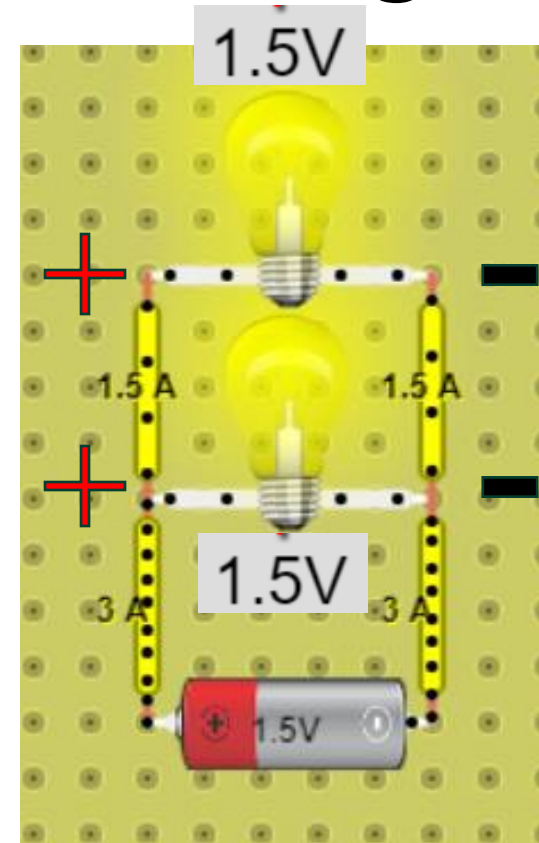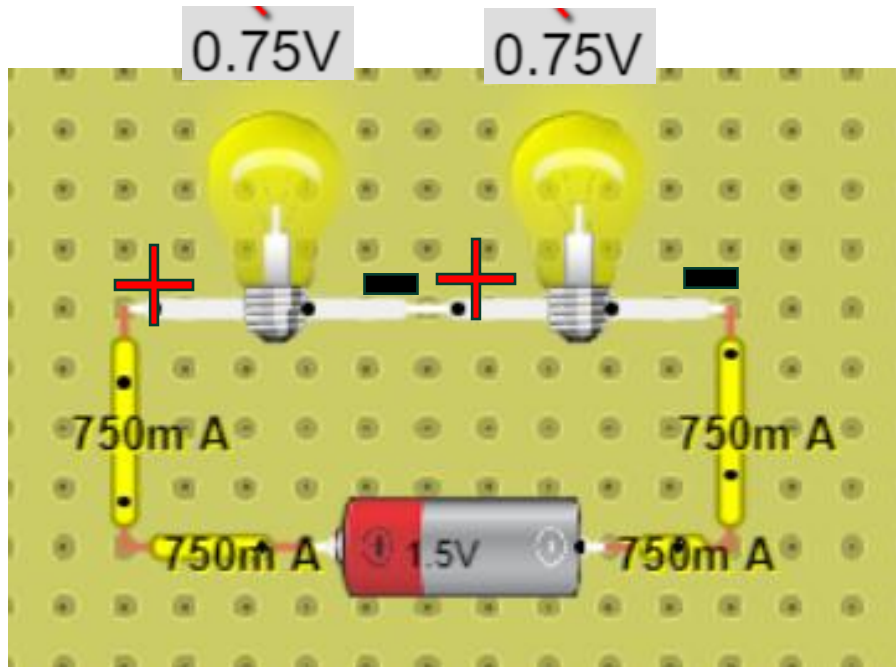



Ley De Ohm


$$V = I \times R$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R_{\text{circuito series}} = \frac{V}{I} = \frac{1.5 \text{ V}}{0.75 \text{ A}} = 2 \Omega$$
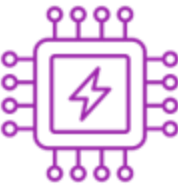
$$R_{\text{circuito paralelo}} = \frac{V}{I} = \frac{1.5 \text{ V}}{3 \text{ A}} = 0.5 \Omega$$



Sumar Resistencias en Series y Paralelo

$$R_{\text{circuito series}} = \frac{V}{I} = \frac{1.5 \text{ V}}{0.75 \text{ A}} = 2 \Omega$$

$$R_{\text{Total}} = R_1 + R_2, \text{ si } R_1 = R_2 \text{ entonces } ; R_1 = R_2 = 1 \Omega$$

$$R_{\text{circuito paralelo}} = \frac{V}{I} = \frac{1.5 \text{ V}}{3 \text{ A}} = 0.5 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{\text{Total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}, \text{ si } R_1 = R_2 \text{ entonces } \frac{1}{0.5 \Omega} = \frac{2}{R_1}; R_1 = R_2 = 1 \Omega$$



Como leer Resistencias

- Herramientas online permiten calcular los valores de resistencias:
<https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code>.

Diagram illustrating the 4-Band-Code resistor (top) and the 5-Band-Code resistor (bottom) with their respective color codes and tolerance values.


4-Band-Code

2%, 5%, 10% 560k Ω \pm 5%


COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1 Ω	
Brown	1	1	1	10 Ω	\pm 1% (F)
Red	2	2	2	100 Ω	\pm 2% (G)
Orange	3	3	3	1K Ω	
Yellow	4	4	4	10K Ω	
Green	5	5	5	100K Ω	\pm 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1M Ω	\pm 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10M Ω	\pm 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100M Ω	\pm 0.05%
White	9	9	9	1G Ω	
Gold				0.1 Ω	\pm 5% (J)
Silver				0.01 Ω	\pm 10% (K)

5-Band-Code

0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% 237 Ω \pm 1%

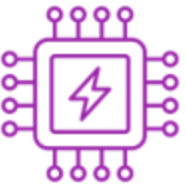

Division de Voltage

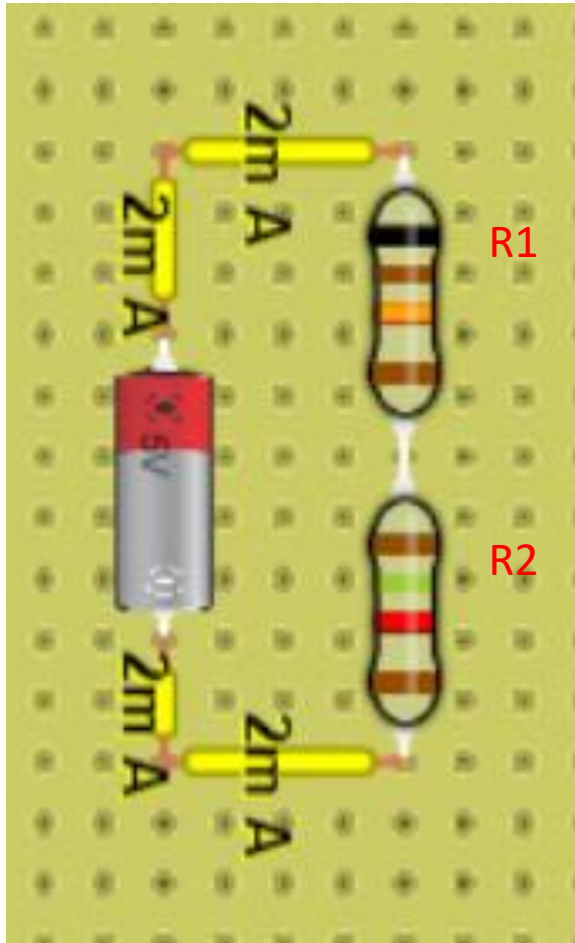


$$V_1 = \frac{R_1 \times V_{Total}}{R_1 + R_2} = \frac{1000\Omega \times 5V}{1000\Omega + 1500\Omega} = 2V$$

$$V_2 = \frac{R_2 \times V_{Total}}{R_1 + R_2} = \frac{1500\Omega \times 5V}{1000\Omega + 1500\Omega} = 3V$$



Como leer señales de voltaje

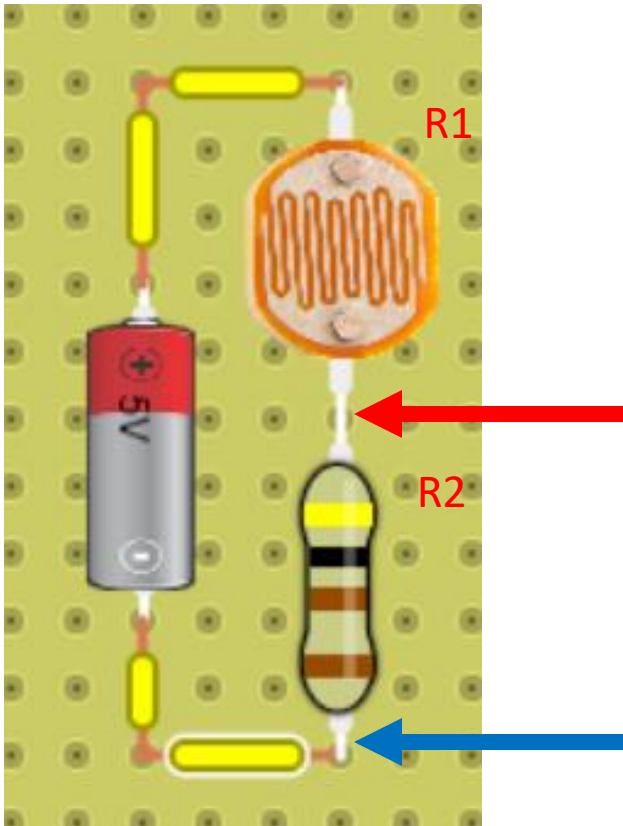

$$V_2 \text{ con emision de luz} = \frac{R_2 \times V_{Total}}{R_1 + R_2} = \frac{400\Omega \times 5V}{400\Omega + 400\Omega} = 2.5V$$


$$V_2 \text{ sin emision de luz} = \frac{R_2 \times V_{Total}}{R_1 + R_2} = \frac{400\Omega \times 5V}{1M\Omega + 400\Omega} = 0.0004V$$

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Cell resistance	1000 lux	-	400	-	Ω
	10 lux	-	9	-	k Ω
Dark resistance	-	1.0	-	-	M Ω
Dark capacitance	-	-	3.5	-	pF
Rise time 1	1000 lux	-	2.8	-	ms
	10 lux	-	18	-	ms
Fall time 2	1000 lux	-	48	-	ms
	10 lux	-	120	-	ms


1. Dark to 110% R_L

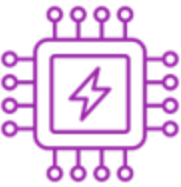2. To $10 \times R_L$

R_L = photocell resistance under given illumination.






Como encender un LED

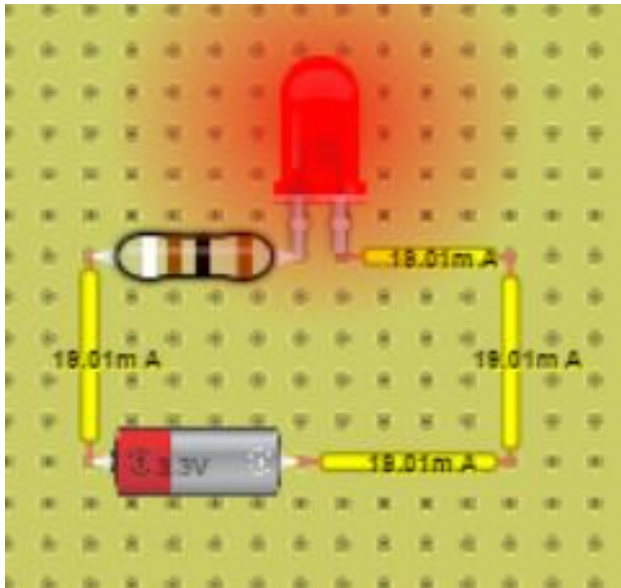


$$R = \frac{V_{total} - V_F}{I_F} = \frac{3.3 V - 1.5V}{20 mA} = 90 \Omega$$


Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Luminous Intensity	I_V	$I_F = 20 \text{ mA}$	0.9	3.0	–	mcd
Peak Wavelength	λ_p	$I_F = 20 \text{ mA}$	–	–	660	nm
Spectral Line Half Width	$\Delta\lambda$	$I_F = 20 \text{ mA}$	–	20	–	nm
Forward Voltage	V_F	$I_F = 20 \text{ mA}$	–	1.65	2.0	V
Reverse Current	I_R	$V_R = 5.0V$	–	–	100	μA
Reverse Voltage	λA	$I_R = 100 \mu A$	–	5.0	–	V
Capacitance	C	$V = 0$	–	35	–	pF
Viewing Angle	2 θ 1/2	Between 50% Points	–	60	–	degree
Rise Time	t_r	10% – 90% 50 Ω	–	50	–	ns
Fall Time	t_f	90% – 10% 50 Ω	–	50	–	ns

Resistencia Ajustable

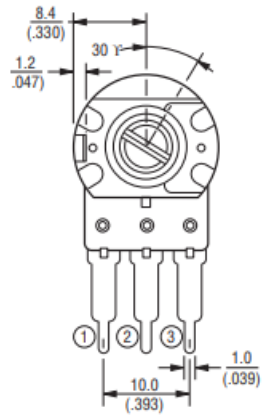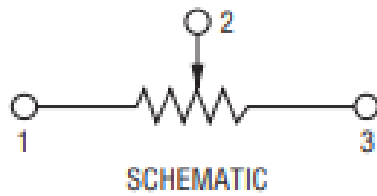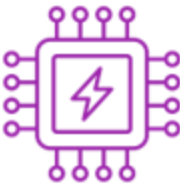

SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

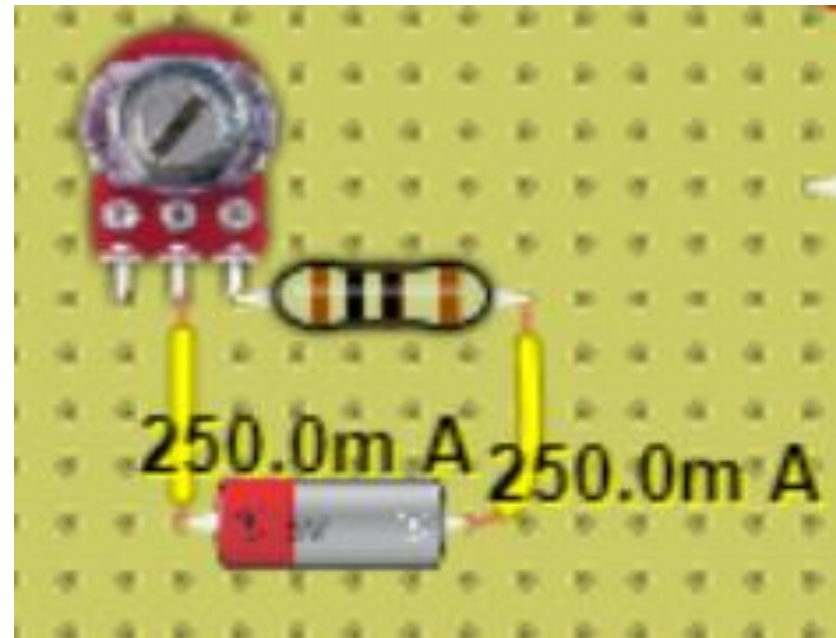

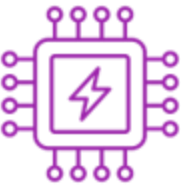

Otros Sensores

Sensor de Humedad: DHT22

Sensor de Temperatura: DS18B20

Resistencia Ajustable

LED

LCD Display


Motor Paso a Paso


Botones

Sensor Ultrasonico de Distancia

Sensor de aceleración de 6 ejes y Gyroscopio

Zumbador

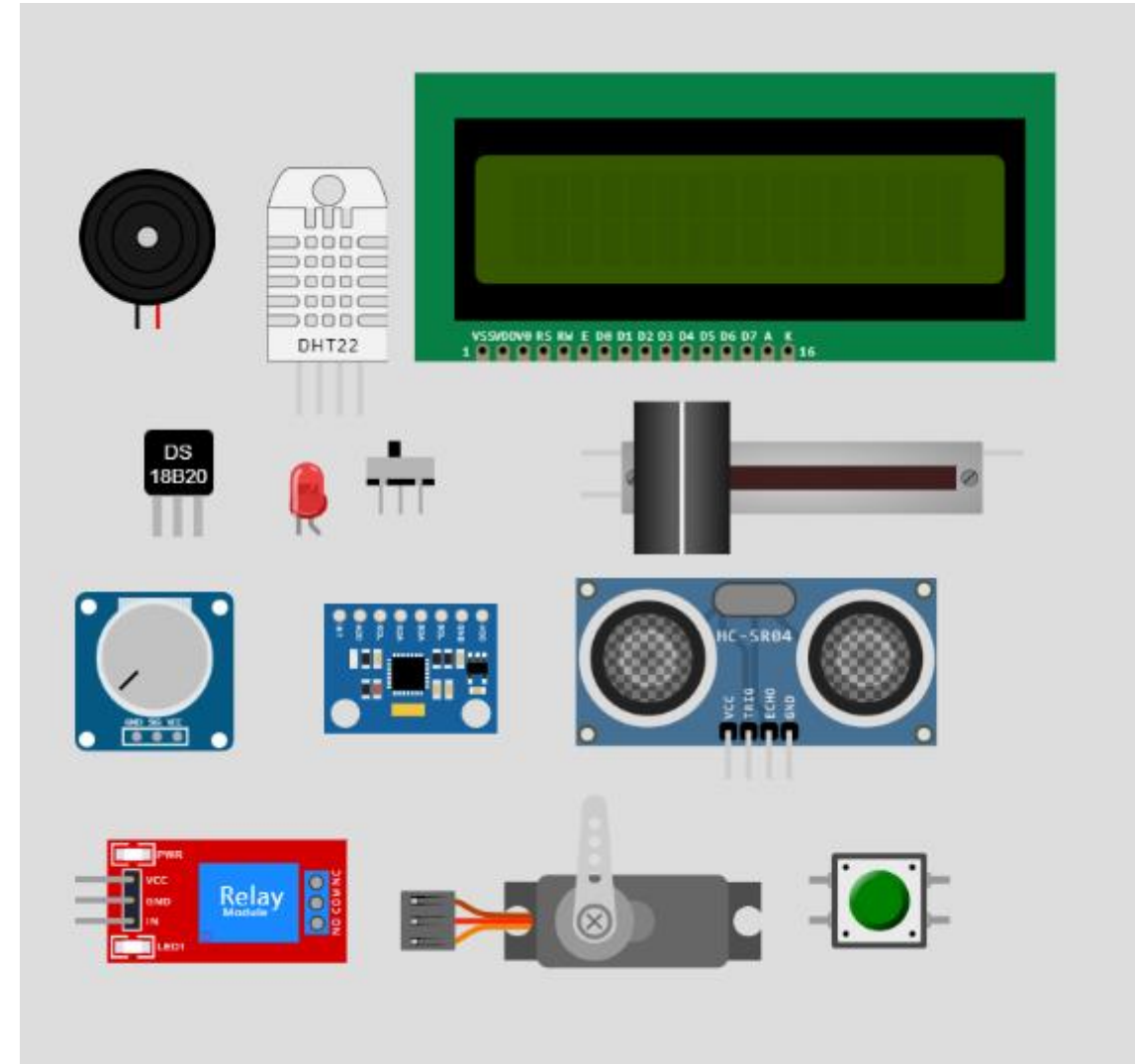

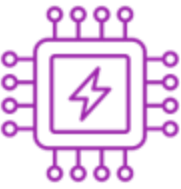



Microcontrolador: Arduino Uno

- 6 Pines Análogos de entrada
- 11 Pines Digitales I/O (5V o 0V)
- 6 Pines PWM de los Pines digitales
- 2 Pines de comunicación serial
- 3.3 V Pin de Poder
- 5 V Pin de Poder Otros Sensores

Simulación en plataforma Wowki:
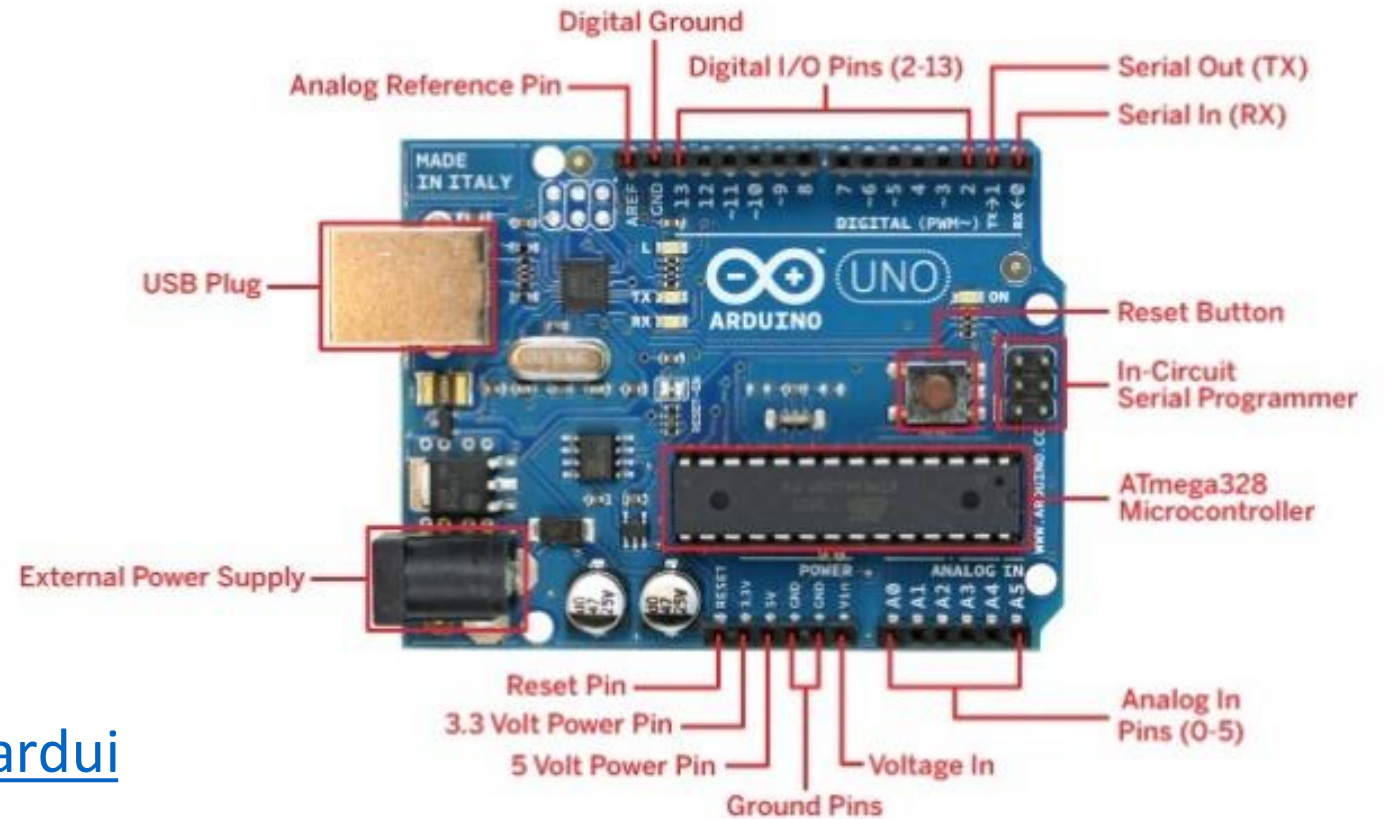
<https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno>





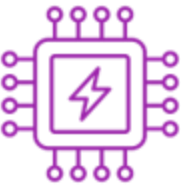


Microcontrolador: Pines Análogos (entrada)

6 Pines Análogos I/O (5V o 0V)

Pines de entrada o salida


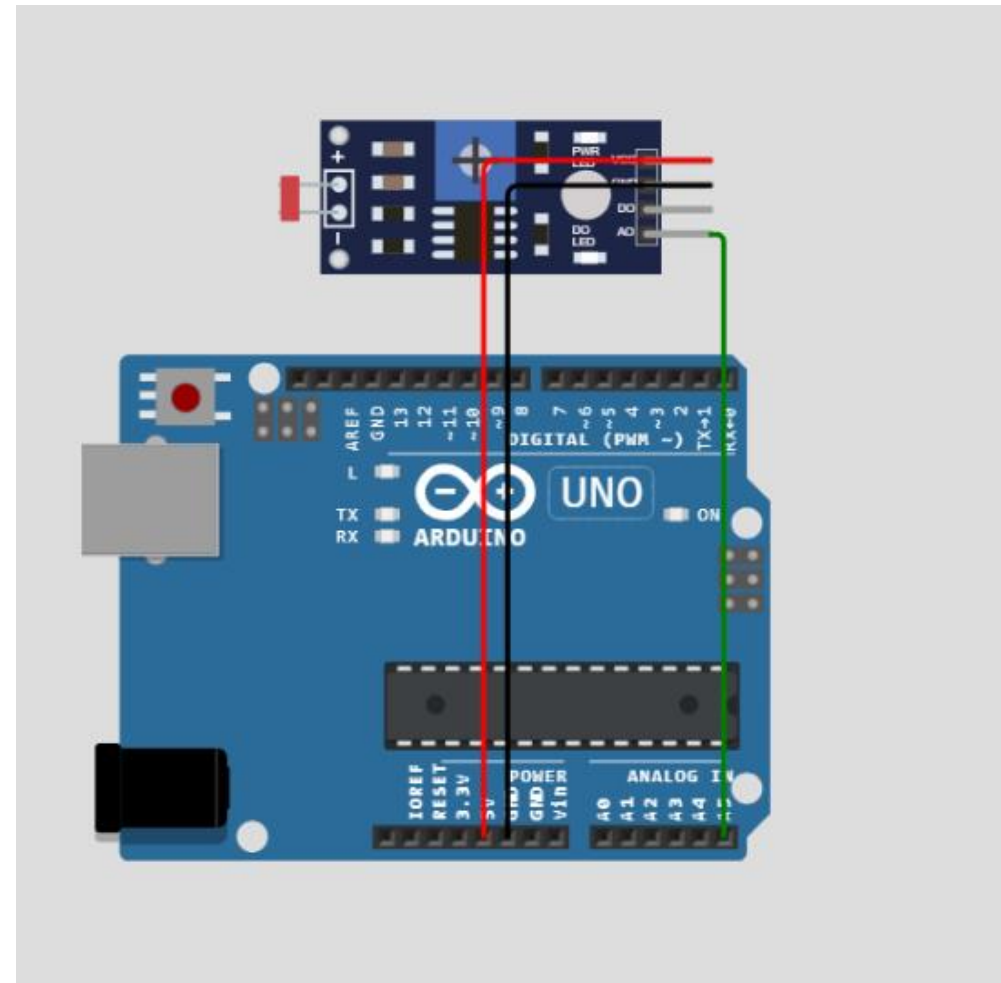
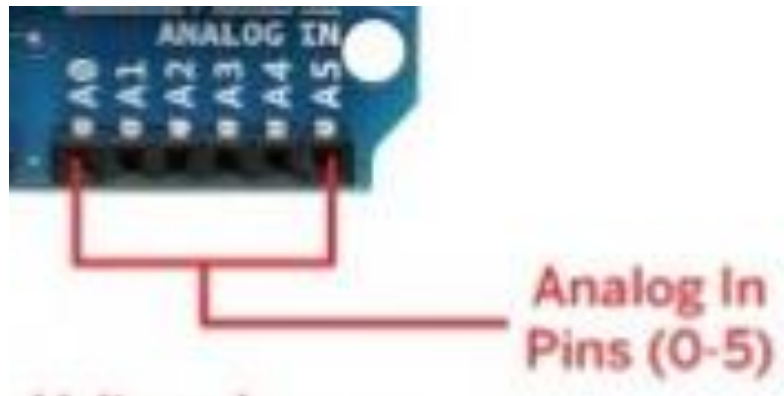


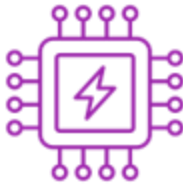


Microcontrolador: Pines Digitales



11 Pines Digitales I/O (5V o 0V)

Pines de entrada o salida

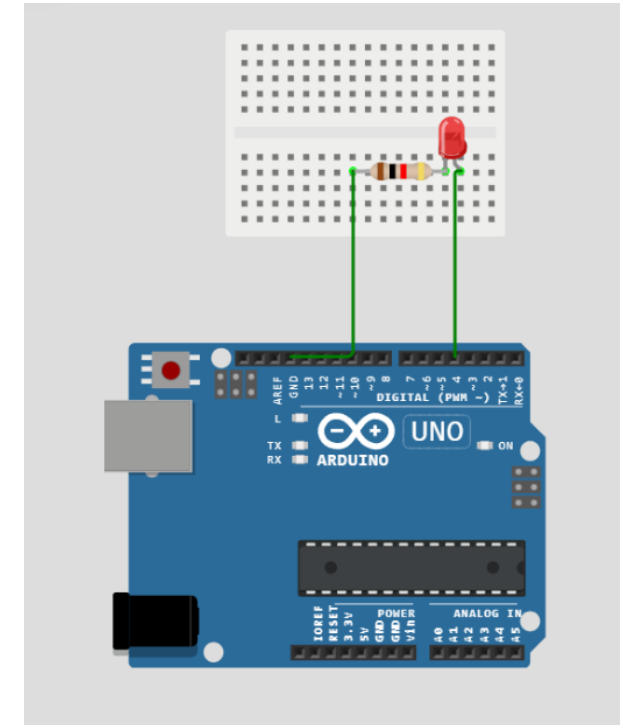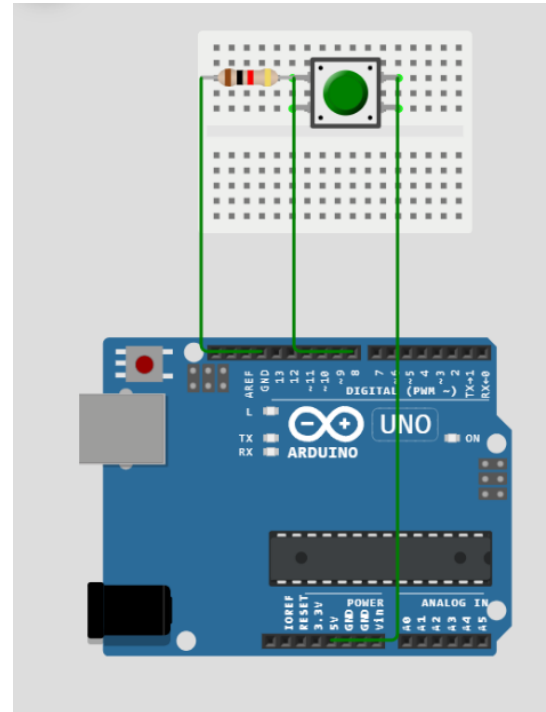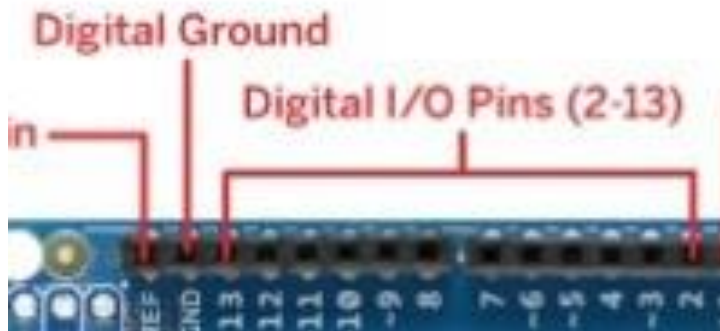

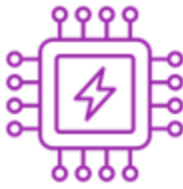

Microcontrolador: Pines PWM (salida)

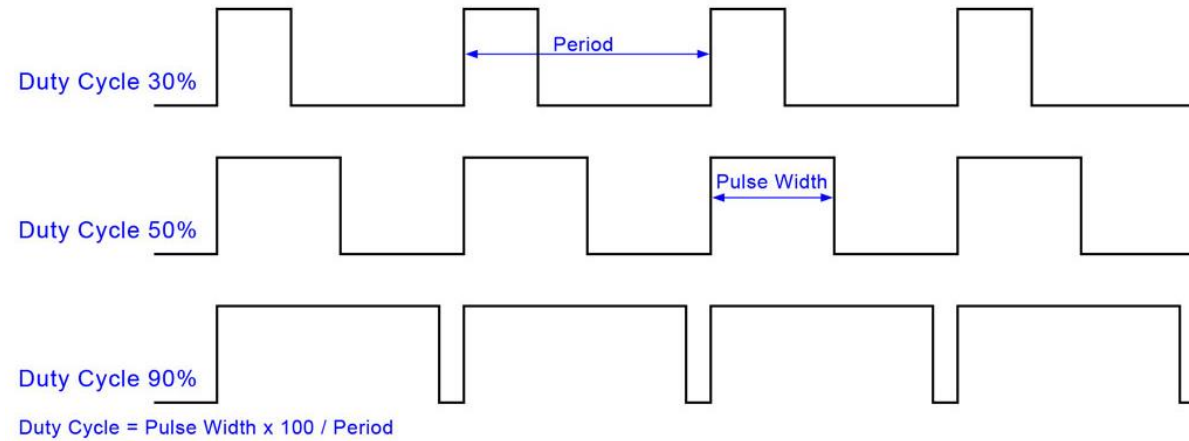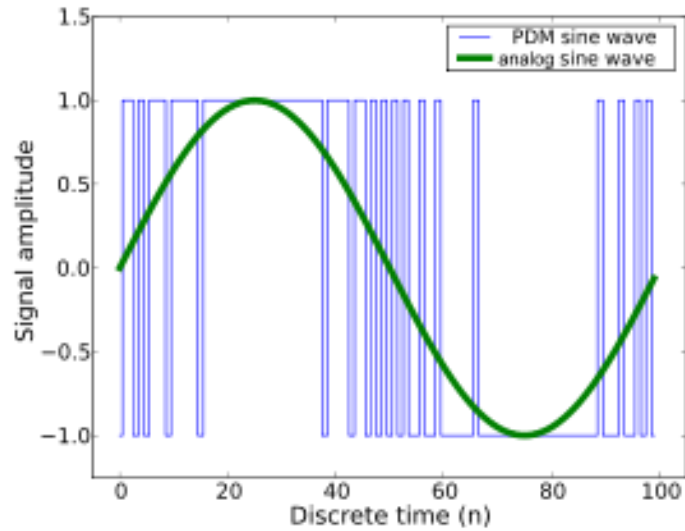

6 Pines PWM de los Pines digitales

